

$$\begin{aligned} R_1 &= 8k \\ R_2 &= 500 \\ R_3 &= 4k \\ R_4 &= 5k \end{aligned}$$

$$V_{CC} = 5V$$

? \rightarrow un'azione in avanti - d. strob!

\rightarrow mod. a scelta, $\beta_F = 100$, $V_D = 0.2$

\rightarrow riconoscere sia caratteristiche statiche i punti caratteristici

\rightarrow guadagno, derivata $= -1$

\rightarrow potrebbe non esistere punto a pendenza -1 , ma si vorrebbe cambiare

\rightarrow leggere fra regime funzionante T_1 e diodo

$$I_0 = I_{D1}$$

$$T_1 \text{ ON} \Leftrightarrow D \text{ ON}$$

per eccitare transistor? $\begin{array}{c} \uparrow \\ \text{---} \\ \downarrow \end{array} V_D$ $\begin{array}{c} \uparrow \\ \text{---} \\ \downarrow \end{array} V_D \Rightarrow V_i = 2V_D$

SUPPONIAMO CHE D E T1 SIANO SPENTI

$$V_i < 2V_D$$

\rightarrow uscirà? T_2 non è spento

HP: T_2 OFF

$$\rightarrow V_{BE2} < V_D$$

$$\rightarrow I_{B2}, I_{C2}, I_{E2} = 0$$

\rightarrow Kirchhoff

$$V_{CC} - \underbrace{R_2(I_{C1} + I_{B2})}_{=0} - \underbrace{V_{BE2}}_{=0} - \underbrace{R_3 I_{E2}}_{=0} = 0$$


$T_{1 \text{ OFF}} \quad T_{2 \text{ OFF}} \quad T_{2 \text{ OFF}}$

$$\rightarrow V_{CC} = V_{BE2} \rightarrow \text{ASSUNDO}$$

$$\begin{aligned}
 V_U &= R_3 I_{E2} \\
 I_{E2} &= I_{C2} + I_{B2} \\
 I_{C2} &= \frac{V_{CC} - (V_U + V_{CEsat})}{R_4} \\
 I_{E2} &= I_{B2} + I_{C1} \\
 I_{C1} &= \beta_F I_{B1} \\
 I_{B1} &= \frac{V_i - 2V_U}{R_1} \\
 I_{E2} &= \frac{V_{CC} (V_U + V_U)}{R_2}
 \end{aligned}$$

$$V_U = 11.51 - 5.1 V_i$$

curva limite de funcionamento

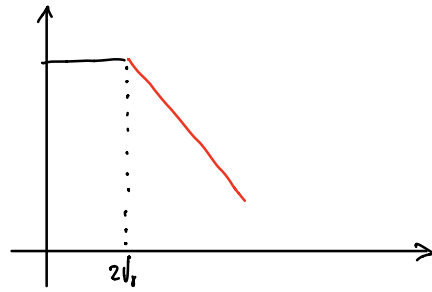

$T_2: SAT \rightarrow RN$

$$\begin{aligned}
 I_{C2} &= \beta_F I_{B2} = -1.37 \cdot 10^{-3} - 1.07 \cdot 10^{-3} V_i \\
 I_{B2} &= 4.92 \cdot 10^{-5} - 2.3 \cdot 10^{-5} V_i
 \end{aligned}$$


$$\rightarrow V_i = 1.87 V$$

qualis de cao e prima?

$T_1: RN \rightarrow SAT$

...

$$\rightarrow V_i = 2 \dots$$

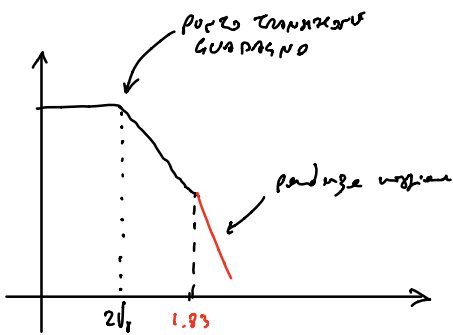

T_1 on
 T_2 on
 T_2 RN

$$\begin{aligned}
 V_U &= R_3 I_{E2} \\
 I_{E2} &= (\beta_F + 1) I_{B2} \\
 I \dots
 \end{aligned}$$

$$V_U = 11.51 - 5.1 V_i$$

V_U sta changing $\rightarrow T_1 SAT$
 $\rightarrow T_2 OFF$ } qualis prima?

$$\begin{aligned}
 T_1 SAT: V_{CE1} &= V_{CEsat} \\
 V_{CE1} &= V_U + V_U - V_U \\
 V_U &= V_{CEsat} \\
 V_i &= 2.15 V
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 T_2 OFF: &\rightarrow V_U = 0 \\
 &\rightarrow V_i = 2.18 V
 \end{aligned}$$

qualis de cao e prima?

