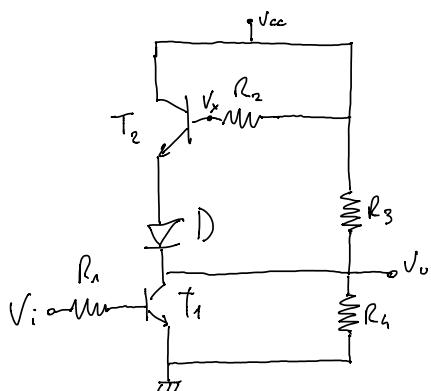


ES 1 15/01/2010



$$V_{cc} = 5 \text{ V} \quad R_2 = R_1 = 1.5 \text{ k}\Omega$$

$$V_{ce(sat)} = 0.2 \text{ V} \quad R_3 = 100 \text{ }\Omega$$

$$V_x = 0.75 \text{ V} \quad R_4 = 5.5 \text{ k}\Omega$$

$$\beta_F = 100$$


→ trovare $V_u(V_i)$ per $0 < V_i < V_x$

→ fare ipotesi, regione funzionamento

→ se $V_x > V_{ce}$, operazione normale (pro' separata)

→ doppio funziona con transistor → entrambi accesi e spenti
→ se $V_x > 2V_x$

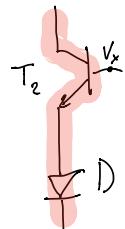→ se T_2 si accende anche in AD (attivo di col.)




→ tensione ingresso nulla $\Rightarrow T_1$ OFF

→ stabilire condizioni di modo

→ due possibili: $T_2 + D$ ON/OFF

→ possibile analisi

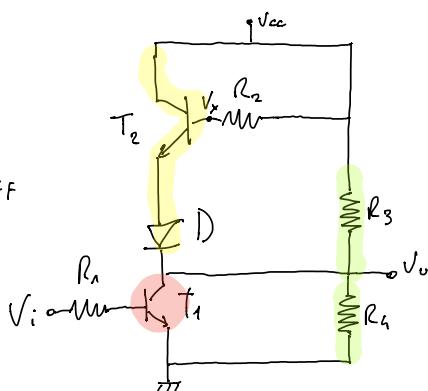SUPPOSTA: T_2 APERTO, PRECIO
POTENZIALE, VERSO IL POLESE
IN POCO TEMPO




REG ① $V_i < V_x \rightarrow T_1$ OFF

H.P.: T_2, D OFF


$$V_U = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot V_{cc} = 0.91 \text{ V} \rightarrow V_{cc} - V_U < 2V_x \rightarrow \begin{matrix} \text{IPOTESI} \\ \text{VERIFICAR} \end{matrix}$$

$$V_x - V_U < 2V_x$$

$$V_x < 0.91 + 2V_x$$

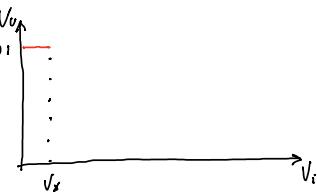

REL ② $V_i > V_x$

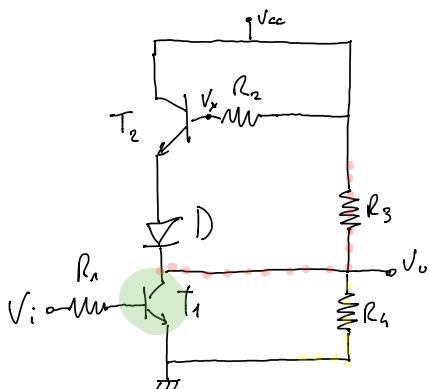

$$V_{CE} = 4.91V \rightarrow RN T_1 \\ ATTIVITA' SINGOLA$$

$\rightarrow T_1$ abbina potenziale, corrente emittente


$$I_{B2} = I_{B1} + I_{C1} \quad \leftarrow \text{corrente} \\ \leftarrow \text{corrente collettore}$$

$$\frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_3} = \frac{V_U}{R_h} + \beta_F I_{B1} \quad I_{B1} = \frac{V_i - V_x}{R_1}$$

$$V_U = 9.821 - 6.548 V_i \quad \leftarrow \text{stato calando, ok}$$

\rightarrow verifica che quando $V_i = V_x$ le curve si intersecano

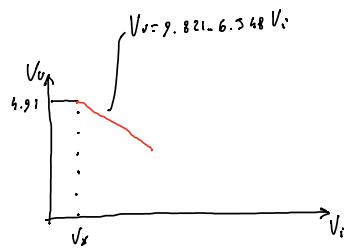
$$V_U = 4.91V \quad \underline{\text{ok}}$$



\rightarrow ed ora puoi succedere che $\begin{cases} T_2 \text{ ON} \\ T_1 \text{ SAT} \end{cases}$


T_1 SAT?
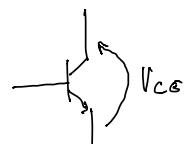
$$V_{CE} = V_U = V_{CE} \text{ SAT} \rightarrow \underline{V_i = 1.469} \rightarrow \text{allargare o prendere} \\ V_{CE} \text{ con risparmio a margini}$$



T_2 ON?

$$V_x - V_U = 2V_x$$

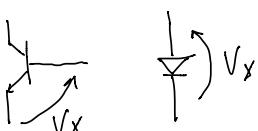

\uparrow se transistor spegne non solo
a seguito delle correnti alte $\rightarrow V_x = V_{CC}$

$$I_{B2} = \frac{V_{CC} - V_U}{R_2} = 0$$


$$V_{CC} - V_U = 2V_x \rightarrow V_{CC} - (9.821 - 6.548 V_i) = 2V_x$$

T_2 , D) rimane off finché $V_x - V_u < 2V_\gamma$

$$V_i < 0.965V$$

\hookrightarrow poi si accende

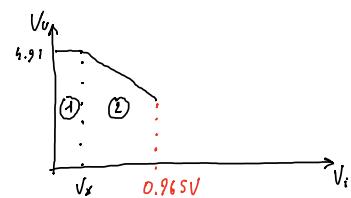DELLE DUE CONDIZIONI QUESTA VIENE PIAZZATA PRIMA




REG (3) T_1 AD T_2 AD DON

bilancio di corrente

$$I_{E2} + I_{R3} = I_{C1} + I_{R4}$$


$$I_{B2} = \frac{V_{cc} - (V_o + 2V_\gamma)}{R_2}$$
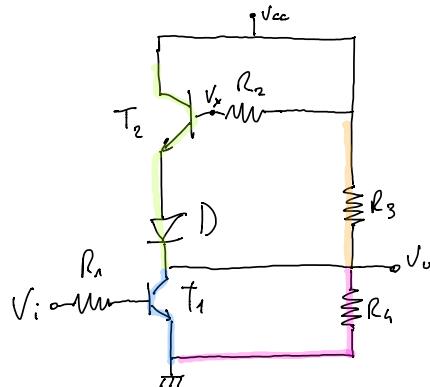
$$(\beta_F + 1) \frac{V_{cc} - (V_o + 2V_\gamma)}{R_2} + \frac{V_{cc} - V_o}{R_3} = \beta_F \frac{V_i - V_\gamma}{R_1} + \frac{V_o}{R_4}$$



$$V_o = 4.330 - 0.860 V_i$$

$$V_o \Big|_{V_i=0.965V} = 3.5V$$

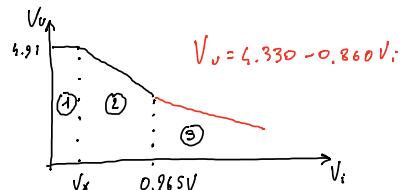


\rightarrow quando quando T_1 sarà


$$V_{ce1} = V_{cesat}$$

T_1 SAT
↑
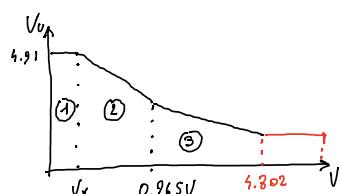
$$V_{ce1} = V_o = 4.330 - 0.860 V_i = V_{cesat} \rightarrow V_i = 4.802 V$$



ES. 1 31/01/2009

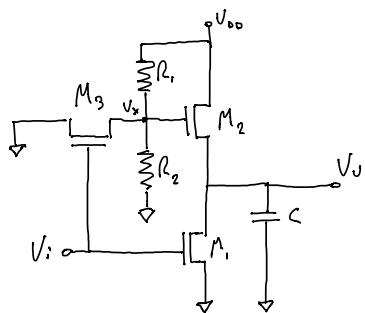

$$\begin{array}{ll} t < 0 & V_i = V_{dd} \\ t > 0 & V_i = 0 \end{array}$$


t rise tura salita
10-90% esempio

$$V_{dd} = 3.5V \quad R_1 = 500\Omega$$

$$V_{TN} = 0.6V \quad R_2 = 10k\Omega$$

$$\beta_m = 1 \text{ mA/V}^2 \quad C = 5 \text{ pF}$$

STUDIO QUALITATIVO t < 0

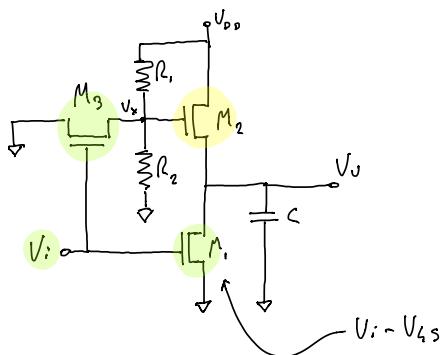

$$\rightarrow V_i = V_{cc}$$

$$M_1 \text{ ON}, M_3 \text{ ON}$$

M_2 potrebbe essere acceso
 $\rightarrow V_d$ parte da 0 oppure da
valore basso

\rightarrow per M_2 viene controllato da V_x
 \rightarrow corrente di uscita, tensione

$$I_{n1} = I_{n2} + I_{m3}$$

$$M_3 \text{ ON} \rightarrow V_{GS} = V_{dd} > V_{TN}$$

$$M_3 \text{ SAT} \leftrightarrow V_{GS} < V_{DS} + V_{TN}$$

$$V_{DS} < V_x + V_{TN}$$

$$V_x > V_{dd} - V_{TN}$$

$$M_3 \text{ LIN} \leftrightarrow V_x < V_{dd} < V_{TN}$$

← cercare di aprire circuito per
 M_2

$$I_{n1} = I_{n2} + I_{OM3 \text{ LIN}}$$

$$\frac{V_{dd} - V_x}{R_1} = \frac{V_x}{R_2} + \beta_m \left[(V_{dd} - V_{TN}) V_x - \frac{V_x^2}{2} \right]$$

$$\left| \begin{array}{l} V_x = 1.683V \\ V_x > 1.912V \text{ non accettabile} \end{array} \right. \xrightarrow{\text{verifica se}} \xrightarrow{\text{non accettabile}} \rightarrow \checkmark$$

$$\begin{aligned}
 M_2 \text{ ON} &\Leftrightarrow V_x - V_u > V_{TN} \\
 &\Leftrightarrow V_u < V_x - V_{TN} = 1.083V \\
 M_2 \text{ SAT} &\Leftrightarrow V_{GS} < V_{Dg} + V_{TN} \\
 &\quad V_x - V_u < V_{Dg} - V_u + V_{TN} \\
 &\quad 1.683V < V_{Dg} + V_{TN} \\
 M_2 \text{ SAT quando DN} &
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 M_1: \quad V_{GS} &= V_{DN} > V_{TN} \quad \text{ON} \\
 M_1 \text{ SAT} &\Leftrightarrow V_{GS} < V_{Dg} + V_{TN} \\
 &\quad V_{DN} < V_u + V_{TN} \\
 &\quad V_u > V_{Dg} - V_{TN} = 2.9V
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_{M2 \text{ SAT}} &= I_{M1 \text{ UN}} \\
 \frac{\beta_m}{2} [V_x - V_u - V_{TN}]^2 &= \beta_u [(V_{Dg} - V_{TN})V_u - \frac{V_u^2}{2}] \\
 \left\{ \begin{array}{l} V_u = 0.183V \\ V_u = 2.9V \end{array} \right. &\begin{array}{l} < 1.083 \\ < 2.9 \end{array} \\
 &\rightarrow M_1 \text{ UN} \quad M_2 \text{ SAT}
 \end{aligned}$$

\rightarrow per condensatore \rightarrow

$$V_u(0^-) = V_u(0^+)$$

\rightarrow per la spezia M_2 V_x si parla di
nuova valore istantaneo

$\rightarrow M_2$ come capaz., si forma per $V_x - V_u = V_{TN}$

$$\textcircled{1} \quad t \leftarrow 0 \quad V_u = V_{Dg} \Rightarrow V_u = 0.183V$$

$$\textcircled{2} \quad t \rightarrow \infty \quad V_x - V_u(+\infty) = V_{TN}$$

$$V_u(+\infty) = V_x - V_{TN}$$

$\textcircled{3} \quad t = 0^+$ M_3 OFF $\rightarrow V_x$ cambia

$$V_x(0^+) = V_{Dg} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 3.333V$$

$$V_u(+\infty) = (3.333 - 0.6) = 2.733V$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_u(0^-) = 0.183V \\ V_u(\infty) = 2.733V \end{array} \right\} \Delta V_u$$

\rightarrow Taus \rightarrow tempo da 0% a 90% escurzione

escurzione da 0% a 90% $\rightarrow \Delta V_u = 2.55V$

$$V_{u \text{ UN}} = V_u(0^-) + \underbrace{0.1 \cdot \Delta V_u}_{10\%} = 0.411V$$

$$V_{u \text{ UN}} = V_u(0^-) + 0.9 \cdot \Delta V_u = 2.477V$$

\rightarrow da fare integrale

$$V_u \left(\frac{1}{I} \downarrow I_c \right) \quad I_c = C \cdot \frac{dV_u}{dt} = I_{M_2}$$

$$M_2: \quad V_{D_2} < V_{D_3} + V_{\tau_N}$$


$$V_x(0^+) - V_u < V_{D_3} - V_u + V_{\tau_N}$$

$$3.333 < (3.5 + 0.6)V = 4.1V$$

$$I_c = \dots = \frac{\beta_n}{2} \left(V_x(0^+) - V_u - V_{\tau_N} \right)^2$$

$$\int_0^{t_{max}} dt = \int_{V_u(0^+) = 2.423V}^{V_u(t_{max}) = 2.473V} C \frac{dV_u}{dt} dt = \underline{\underline{34.4 \mu s}}$$

ES. 2 19/06/2010

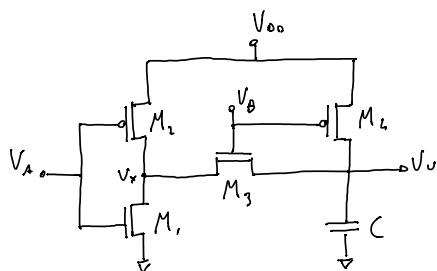


$$V_{D0} = 3.3V$$

$$\beta_n = \beta_p = 1$$

$$V_{\tau} = 0.4V$$

$$C = 50fF$$

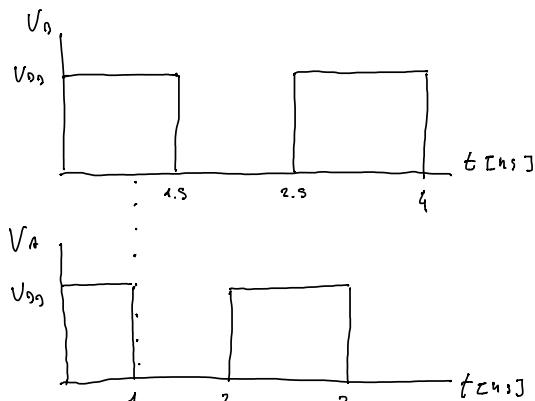


\rightarrow determinare V_h , calcola tempo prop. T_{PHL}

① $0 < t < 1$



$$V_A = V_{D0} \quad V_B = V_{D0}$$

$$\Rightarrow V_x = 0 \quad V_u = 0$$

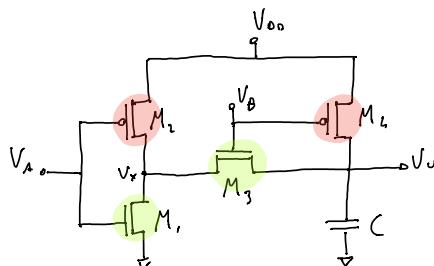

② $1 < t < 1.5$

$$V_A = 0 \quad V_B = V_{DD}$$

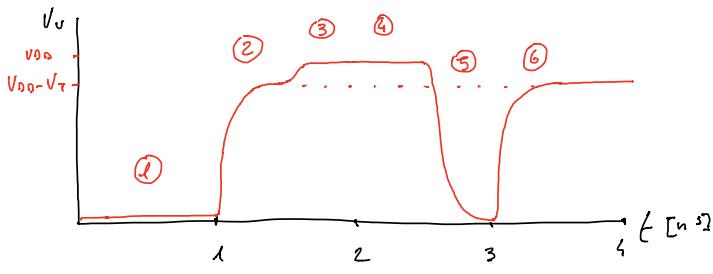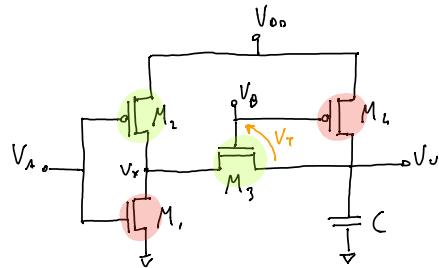


$$\rightarrow V_U = V_{DD} - \boxed{V_T}$$

$$V_B - V_U = V_T \rightarrow M_3 \text{ OFF}$$


③ $V_A = 0 \quad V_B = 0$

PMOS non PENDUE SOLEILLE

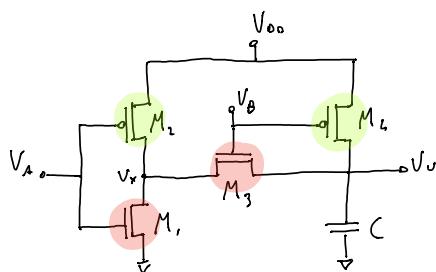

④ $2 < t < 2.5$
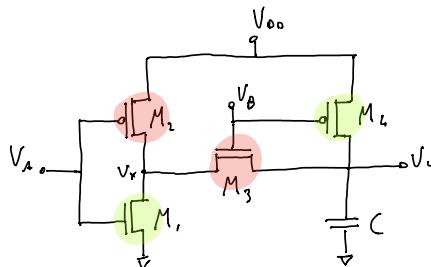
$$\begin{aligned} V_B &= 0 \\ V_A &= V_{DD} \end{aligned}$$



→ verano las posibles clasificaciones

→ solo se alcanza ④ a mediano ⑤

$$\begin{array}{c}
 \text{Diagram of a transmission line model: } \\
 \text{---} \left[\frac{1}{L} \right] \left[\frac{1}{C} \right] \text{---} \Rightarrow + \left[\frac{1}{\beta_{eq}} \right] \left[\frac{1}{C} \right] \text{---} \quad \begin{aligned}
 \beta_{eq} &\text{ de acuerdo a la C} \\
 &\text{aproximado a } C
 \end{aligned} \\
 \beta_{eq} = \frac{\beta_1 \beta_3}{\beta_1 + \beta_3} = \frac{\beta_4}{z}
 \end{array}$$

→ calcular transitorio

→ usar formula, el cual calcula transitorio